
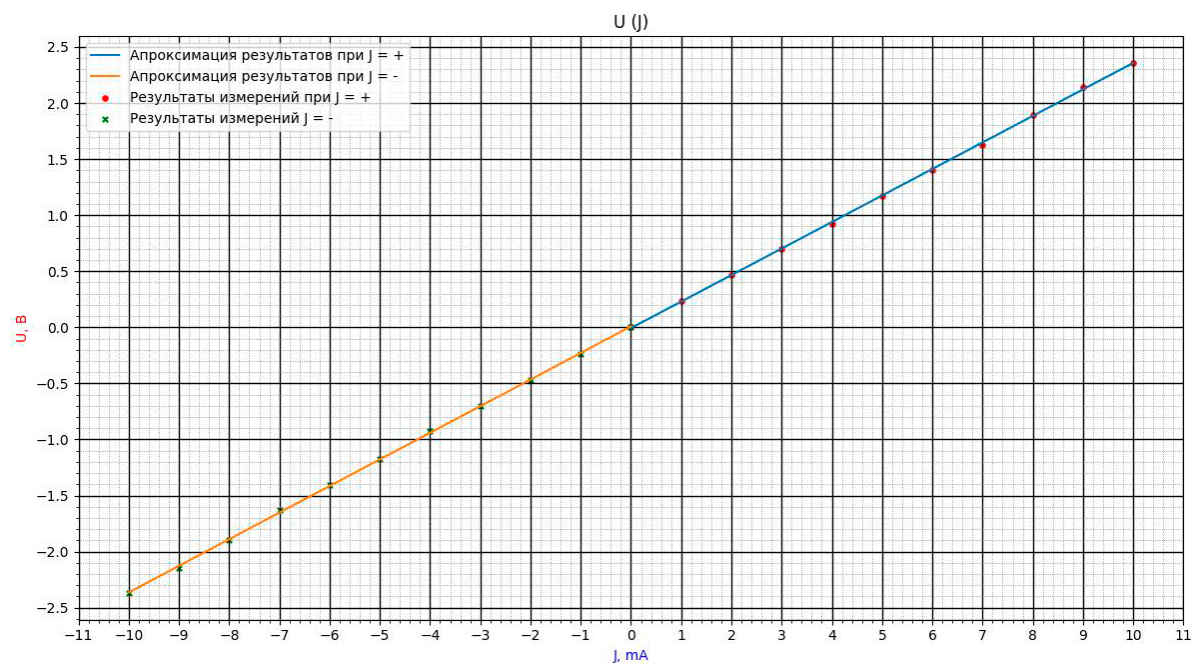


Протокол задания 3			
i, mA	U ( J = +), В	U ( J = -), В	U генератора
1	0,237	-0,237	10 вольт генератора
2	0,468	-0,468	
3	0,702	-0,702	
4	0,925	-0,927	
5	1,174	-1,175	20 вольт генератора
6	1,404	-1,404	
7	1,628	-1,63	
8	1,893	-1,893	30 вольт генератора
9	2,14	-2,15	
10	2,36	-2,37	

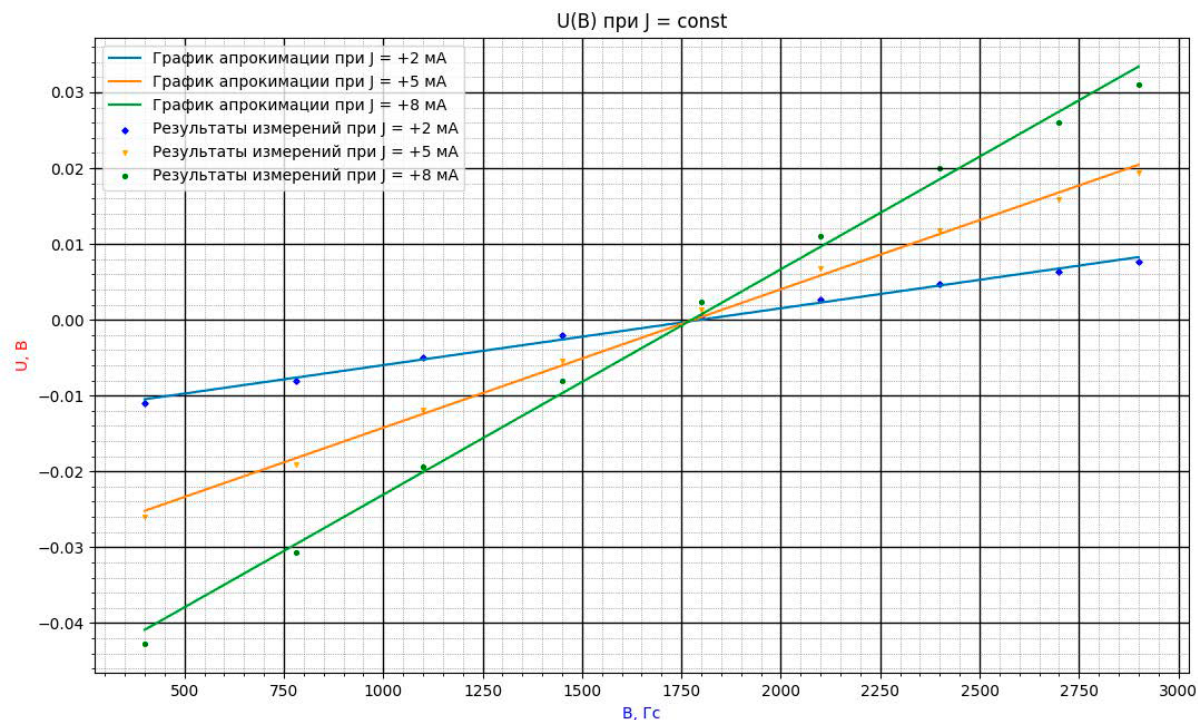

Протокол задания 8						
$i, A$	$U (J = +2 \text{ mA}), B$	$U (J = -2 \text{ mA}), B$	$U (J = +5 \text{ mA}), B$	$U (J = -5 \text{ mA}), B$	$U (J = +8 \text{ mA}), B$	$U (J = -8 \text{ mA}), B$
0.1	-0,011	-0,016	-0,026	-0,0396	-0,428	-0,639
0.2	-0,008	-0,019	-0,0191	-0,0471	-0,0307	-0,076
0.3	-0,005	-0,022	-0,0119	-0,0546	-0,0194	-0,867
0.4	-0,002	-0,025	-0,0054	-0,0613	-0,008	-0,983
0.5	0,0004	-0,273	0,0014	-0,0673	0,0024	-0,108
0.6	0,0027	-0,0297	0,0068	-0,0728	0,011	-0,117
0.7	0,0047	-0,0316	0,118	-0,0777	0,02	-0,125
0.8	0,0064	-0,0332	0,0159	-0,0825	0,026	-0,131
0.9	0,0077	-0,0346	0,0194	-0,0852	0,031	-0,136

Протокол задания 10											
$J \text{ (mA)}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$U_{3-4} \text{ (mV) при } B = 0$	$J+ = -0,001$	-0,007	-0,0134	-0,02	-0,0263	-0,0332	-0,0397	-0,0466	-0,0535	-0,0602	-0,0667
	$J- = +0,001$	0,0068	0,0133	0,02	0,0264	0,0335	0,0402	0,0474	0,0547	0,062	0,069
$U_{B \text{ 3-4 (mV) при } B = +650 \text{ Гс}}$	$J+ = -0,001$	-0,0042	-0,0086	-0,0127	-0,0168	-0,021	-0,0255	-0,0299	-0,0345	-0,0383	-0,0423
	$J- = +0,001$	0,0041	0,0084	0,0126	0,0169	0,0212	0,026	0,0307	0,0358	0,0398	0,0446
$U_H = U_B - U$	$J+ = 0$	-0,0028	-0,0048	-0,0073	-0,0095	-0,0122	-0,0142	-0,0167	-0,019	-0,0219	-0,0244
	$J- = 0$	0,0027	0,0049	0,0074	0,0095	0,0123	0,0142	0,0167	0,0189	0,0222	0,0244
$U_{B \text{ 3-4 (mV) при } B = +1500 \text{ Гс}}$	$J+ = +0,001$	-0,0009	-0,0017	-0,0026	-0,0033	-0,0043	-0,005	-0,0058	-0,0067	-0,0078	-0,0088
	$J- = +0,001$	0,0007	0,0015	0,0025	0,0034	0,0046	0,0055	0,0065	0,0081	0,0093	0,011
$U_H = U_B - U$	$J+ = 0$	-0,0061	-0,0117	-0,0174	-0,023	-0,0289	-0,0347	-0,0408	-0,0468	-0,0524	-0,0579
	$J- = 0,004$	0,0061	0,0118	0,0175	0,023	0,0289	0,0347	0,0409	0,0466	0,0527	0,058
$U_{B \text{ 3-4 (mV) при } B = +2400}$	$J+ = +0,001$	0,0021	0,0044	0,0068	0,0091	0,0113	0,0134	0,0157	0,0178	0,02	0,022
	$J- = -0,001$	-0,0023	-0,0045	-0,0068	-0,0089	-0,011	-0,0129	-0,0149	-0,0167	-0,0183	-0,0198
$U_H = U_{B \text{ 3-4}} - U_{3-4} \text{ (mV)}$	$J+ = -0,001$	-0,0091	-0,0178	-0,0268	-0,0354	-0,0445	-0,0531	-0,0623	-0,0713	-0,0802	-0,0887
	$J- = 0$	0,0091	0,0178	0,0268	0,0353	0,0445	0,0531	0,0623	0,0714	0,0803	0,0888

